

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ

Ciência da Computação
Arquitetura e Organização de Computadores
Douglas Rossi de Melo

Avaliação 5:
Organização do MIPS Monociclo

Fernando Concatto
Itajaí, 14 de junho de 2016

1. Introdução

A atividade desenvolvida consistiu na implementação de três novas instruções em uma organização preexistente do MIPS monociclo, utilizando a ferramenta de design Quartus II, da Altera. As instruções implementadas foram **j** (jump), **jal** (jump and link) e **jr** (jump register); todas elas realizam desvios incondicionais, com algumas características individuais.

2. Implementação

As três novas instruções exigiram alterações tanto no caminho de dados quanto no controle. Foram adicionados três novos sinais: *Jump*, que é ativado nas instruções **j** e **jal**; *Link*, ativado apenas na instrução **jal**; e *JumpReg*, que é acionado na instrução **jr**.

2.1. Instrução j

Para a implementação da instrução **j**, a unidade de controle foi alterada para gerar o sinal *Jump* quando o opcode, expressado pelos 6 bits mais significativos da palavra de instrução, possuir a forma

$$\overline{x_5} \wedge \overline{x_4} \wedge \overline{x_3} \wedge \overline{x_2} \wedge x_1$$

onde x_5 é o bit mais significativo e x_0 é o bit menos significativo do opcode. Desta forma, o sinal é gerado tanto pelo código 000010, que indica a instrução **j**, quanto pelo código 000011, que denota a instrução **jal**, apresentada na próxima seção.

No caminho de dados, foi adicionado um módulo para realizar a concatenação dos 4 bits mais significativos do PC com os 26 menos significativos da palavra de instrução deslocados duas casas à esquerda. Além disso, foi adicionado um multiplexador para realizar a seleção entre o PC incrementado em 4 e a saída do módulo descrito previamente, com base no sinal *Jump*.

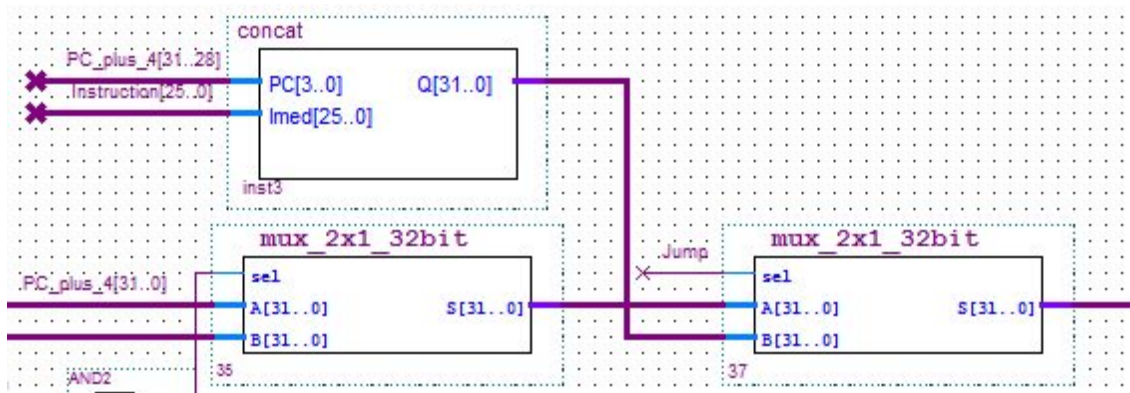


Figura 1. Alterações no caminho de dados: *mux 37* e *concat*

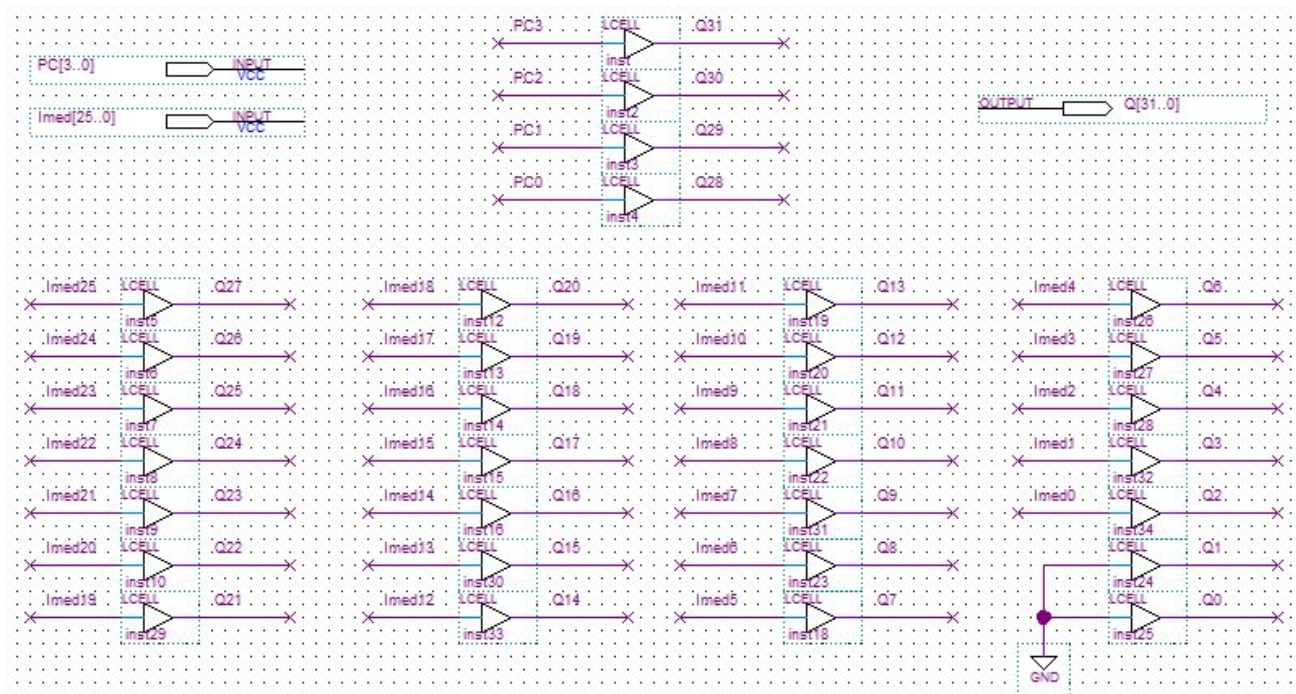


Figura 2. Módulo de concatenação e deslocamento (*concat*).

2.2. Instrução jal

A instrução jal utiliza exatamente o mesmo caminho da instrução j; é por este motivo que o sinal *Jump* também é ativado por seu opcode. Entretanto, esta instrução possui uma funcionalidade extra: além de desviar o fluxo do programa, o endereço da instrução que seria executada em seguida ($PC + 4$) é salvo no registrador $\$ra$, cujo índice é 31.

Para implementar essa funcionalidade, o sinal *Link* foi adicionado, que é ativado quando o sinal *Jump* e o bit menos significativo do campo opcode estão ligados. A figura 3 apresenta o circuito responsável pelo controle dos sinais *Link* e *Jump*.

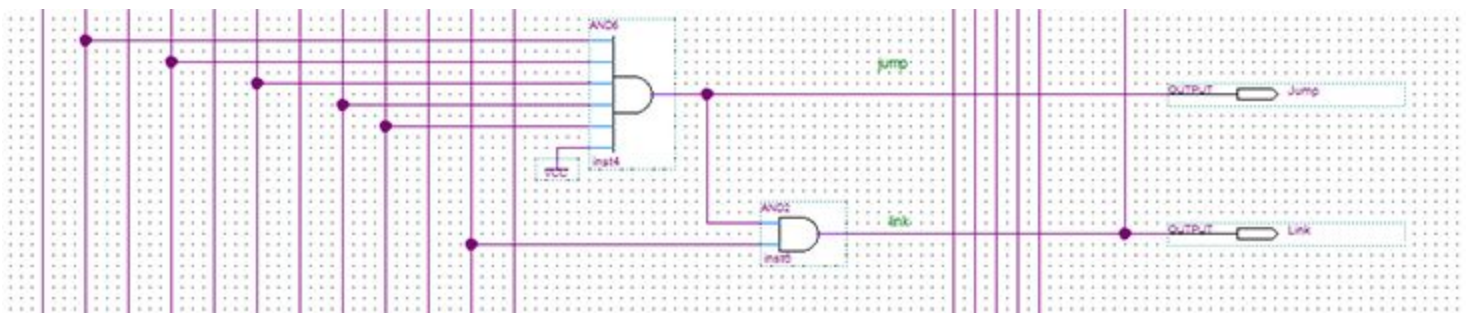


Figura 3. Circuito de controle dos sinais Link e Jump.

O sinal *Link* controla dois multiplexadores que influenciam na escrita no banco de registradores, além de acionar o sinal *RegWrite*, previamente existente, para fazer com que o registrador \$ra seja atualizado. O primeiro multiplexador seleciona entre o endereço de escrita padrão, se o sinal *Link* estiver desligado, e a constante 31, que indica o registrador \$ra, se estiver ligado; a saída deste multiplexador é conectada com a entrada *Wr_Addr* do banco de registradores. O segundo controla o dado que será escrito no banco: se o sinal *Link* estiver desligado, o dado padrão é escolhido; se estiver ligado, o valor do PC somado a 4 é selecionado. Sua saída é conectada com a entrada *Wr_Data* do banco de registradores.

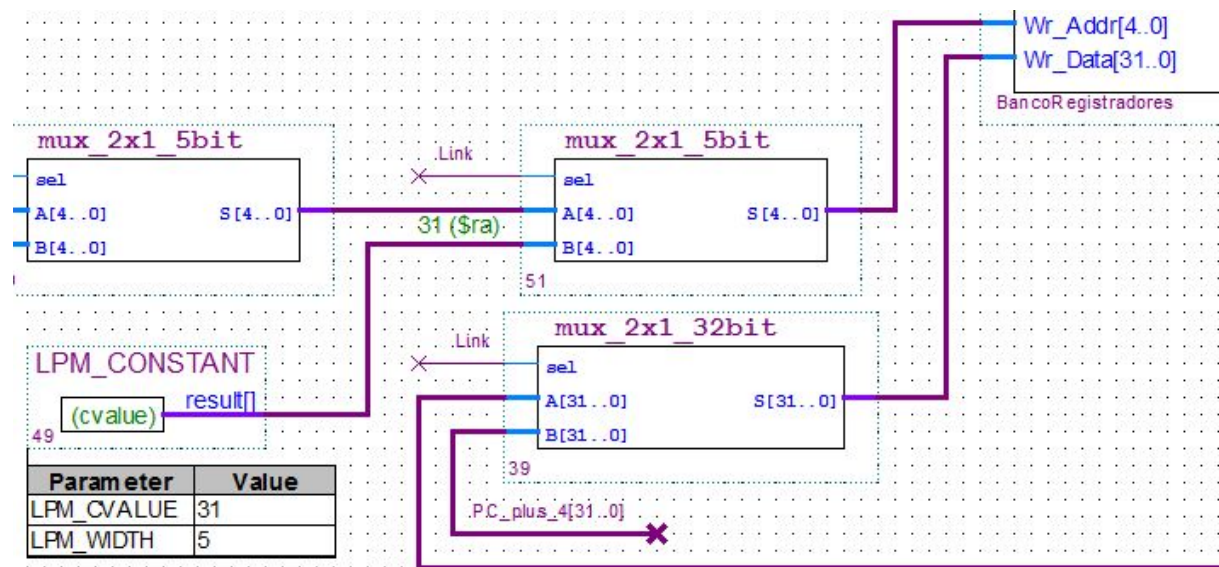


Figura 4. Multiplexadores controlados pelo sinal Link.

2.3. Instrução jr

A instrução Jump Register difere significativamente na implementação em comparação com as duas instruções previamente apresentadas. Ao invés de concatenar o PC com os 26 bits menos significativos da palavra de instrução, a instrução jr substitui o PC diretamente pelo valor presente no registrador indicado pelo campo *rs* da palavra de instrução. Dessa forma, o formato da instrução jr é R, ao contrário das instruções j e jal, que possuem formato J.

A implementação desta instrução envolveu o desenvolvimento do sinal *JumpReg*, que é acionado quando o campo opcode possui o valor 000000, indicando que o formato é R, e quando o campo function, expressado pelos 6 bits menos significativos da palavra de instrução, possuir a seguinte forma:

$$\overline{x_5} \wedge \overline{x_4} \wedge x_3 \wedge \overline{x_2} \wedge \overline{x_1} \wedge \overline{x_0}$$

O circuito lógico que controla este sinal é apresentado na figura 5.

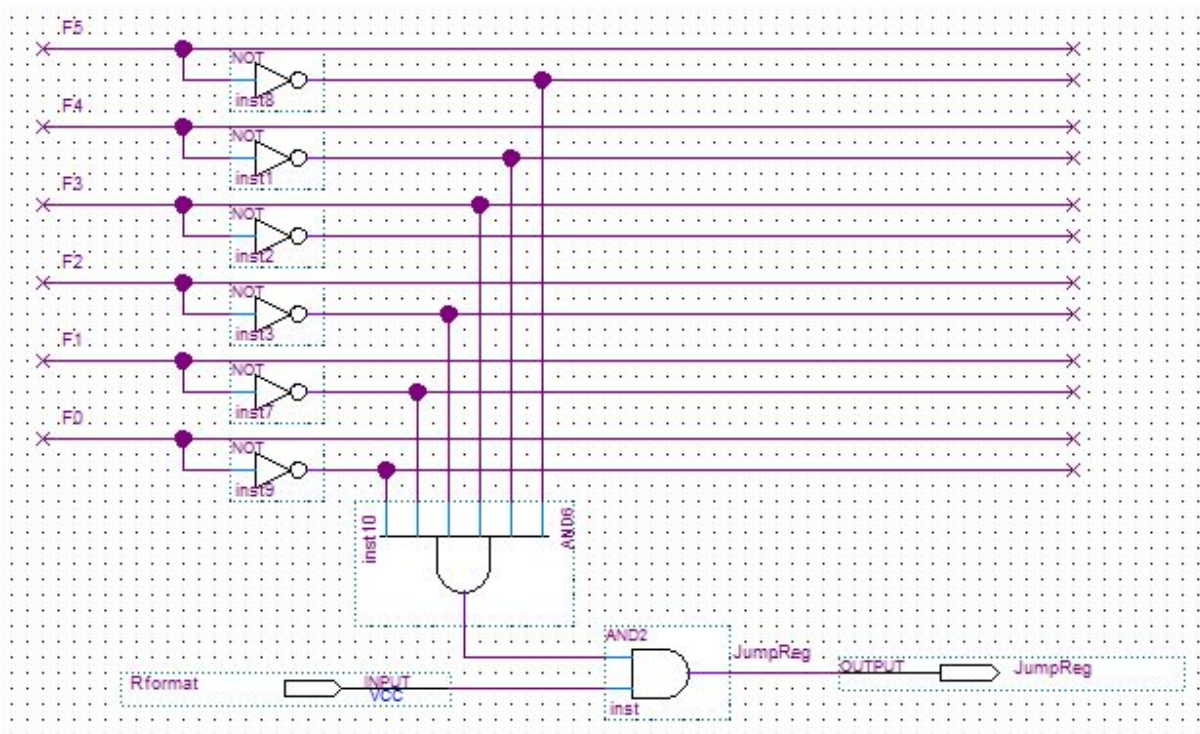


Figura 5. Lógica de controle do sinal JumpReg.

No caminho de dados, a única alteração foi a adição de um multiplexador que influencia o valor do PC. Se o sinal *JumpReg* estiver ativo, a saída do banco de registradores que contém o valor do registrador indicado pelo campo rs (*Rd_Data_A*) é selecionado, causando o desvio; caso contrário, o nenhuma alteração é feita. Este multiplexador é mostrado na figura 6.

 


Figura 6. Multiplexador controlado pelo sinal JumpReg.

3. Simulação

Para realizar a simulação do circuito construído, foi utilizado um simples programa que utiliza todas as três instruções. O programa é composto por um procedimento chamado *leaf_example* e uma seção chamada *main*. A primeira instrução desvia o fluxo para a seção *main*, utilizando a instrução *j*; após isso, os valores 4, 3, 2 e 1 são carregados nos registradores \$a0, \$a1, \$a2 e \$a3, respectivamente. Em seguida, o procedimento *leaf_example* é chamado, utilizando a instrução *jal*. O procedimento realiza as operações $\$t0 = \$a0 + \$a1$, cujo resultado é

7; $\$t1 = \$a2 + \$a3$, cujo resultado é 3; e $\$v0 = \$t0 - \$t1$, cujo resultado é 4. Na sequência, o fluxo retorna para a seção *main*, através da instrução *jr \$ra*. A figura 7 apresenta o estado dos registradores após a simulação do programa no MARS.

\$zero	0	0x00000000	\$s0	16	0x00000000
\$at	1	0x00000000	\$s1	17	0x00000000
\$v0	2	0x00000004	\$s2	18	0x00000000
\$v1	3	0x00000000	\$s3	19	0x00000000
\$a0	4	0x00000004	\$s4	20	0x00000000
\$a1	5	0x00000003	\$s5	21	0x00000000
\$a2	6	0x00000002	\$s6	22	0x00000000
\$a3	7	0x00000001	\$s7	23	0x00000000
\$t0	8	0x00000007	\$t8	24	0x00000000
\$t1	9	0x00000003	\$t9	25	0x00000000
\$t2	10	0x00000000	\$k0	26	0x00000000
\$t3	11	0x00000000	\$k1	27	0x00000000
\$t4	12	0x00000000	\$gp	28	0x10008000
\$t5	13	0x00000000	\$sp	29	0x7ffffc
\$t6	14	0x00000000	\$fp	30	0x00000000
\$t7	15	0x00000000	\$ra	31	0x00400028

Figura 7. Valores nos registradores após a execução do programa.

O programa foi exportado e adaptado para o formato Memory Initialization File (.mif) para ser utilizado na simulação através do Quartus II. Foi executada uma simulação do tipo Timing Simulation, utilizando o arquivo de configuração fornecido com a organização parcialmente desenvolvida. Os resultados em forma de onda são apresentados a seguir.

Na figura 8, é possível observar o comportamento correto da instrução *j*. O PC, que possuía valor 0x00400000, foi deslocado para 0x00400014, endereço que expressa o início da seção *main*, ao invés de ser incrementado em 4. Além disso, é possível observar o sinal *Jump* se tornando ativo.

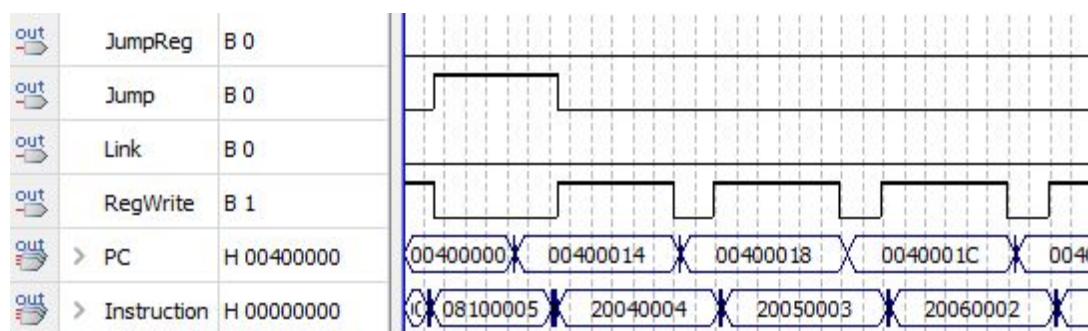


Figura 8. Execução da instrução *j*.

Observando a figura 9, é possível identificar as duas ações da instrução *jal*: o PC é deslocado, como na instrução *j*, desta vez para 0x00400004, e o registrador *\$ra* (31) recebe o valor do PC atual somado com 4. Novamente, é possível ver os sinais *Jump* e *Link* se tornando ativos.

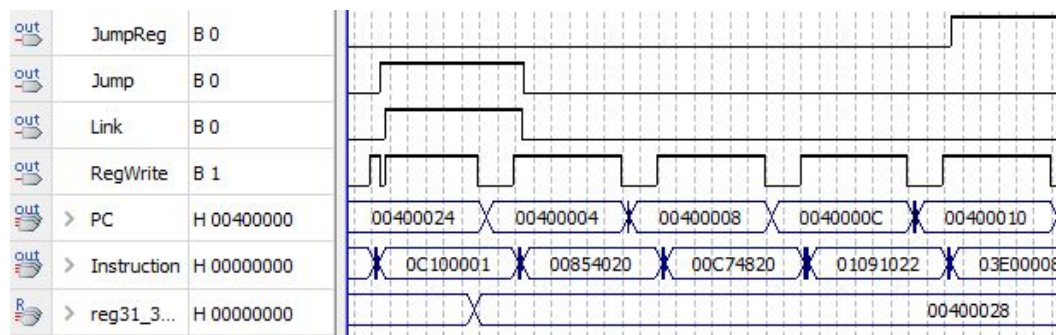


Figura 9. Execução da instrução jal.

Na figura 10, a execução da instrução jr \$ra é apresentada. O valor 0x00400028, contido no registrador \$ra (observável na figura 9), é atribuído diretamente ao PC, realizando o desvio. Mais uma vez, a ativação do sinal *JumpReg* pode ser observada.

 


Figura 10. Execução da instrução jr.

Concluindo, a figura 11 apresenta a forma de onda completa, com os registradores relevantes, os sinais adicionados e o PC dispostos.

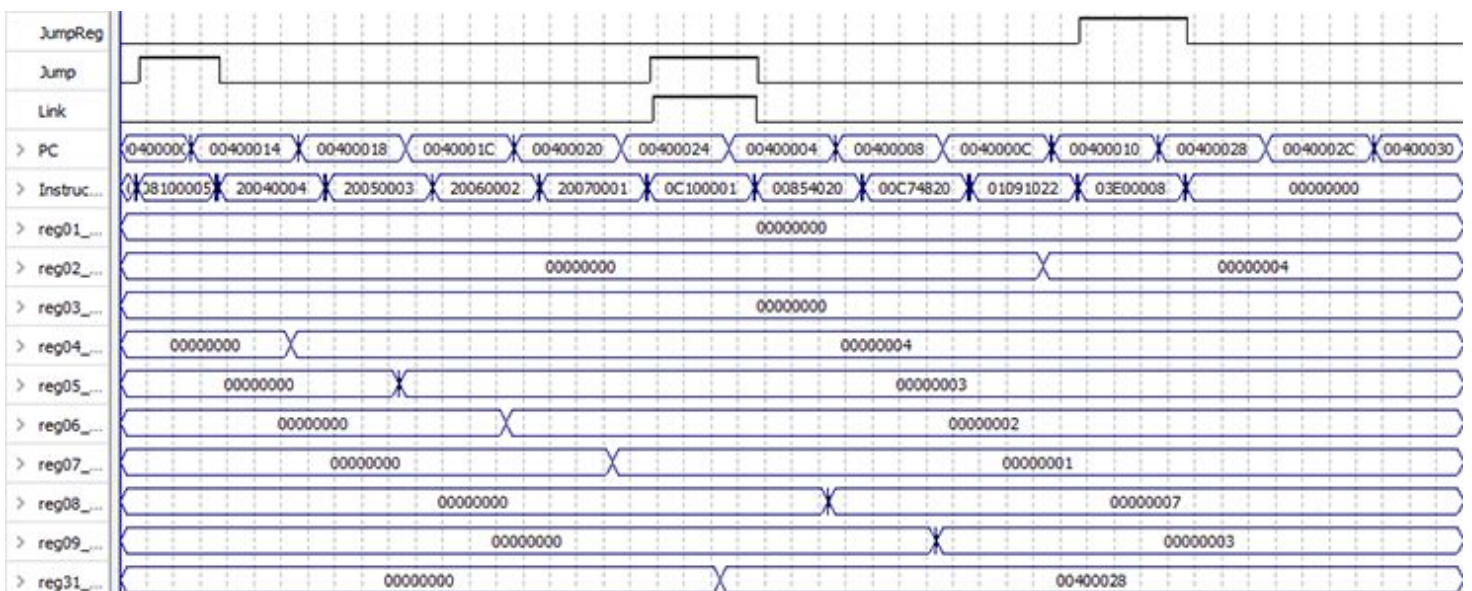


Figura 11. Forma de onda completa.

Apêndice - Memory Initialization File e código fonte em assembly

```
DEPTH = 256; % Number of positions      %
WIDTH = 32;      % Position size      %

ADDRESS_RADIX = HEX;
DATA_RADIX     = HEX;

CONTENT
BEGIN
% The following addresses considers an offset that equals 0x04000020. In
other words, the first position (0x00000000) points to 0x04000020, an so on.
%
00000000 : 08100005; % j main %
00000001 : 00854020; % add $t0, $a0, $a1 %
00000002 : 00C74820; % add $t1, $a2, $a3 %
00000003 : 01091022; % sub $v0, $t0, $t1 %
00000004 : 03E00008; % jr $ra %
00000005 : 20040004; % addi $a0, $zero, 4 %
00000006 : 20050003; % addi $a1, $zero, 3 %
00000007 : 20060002; % addi $a2, $zero, 2 %
00000008 : 20070001; % addi $a3, $zero, 1 %
00000009 : 0C100001; % jal leaf_example %
[0000000A..000000FF] : 00000000;

END ;

%-----%
% Original assembly source code:
        .text                # segmento de código (programa)
                j      main
leaf_example:
        add    $t0, $a0, $a1    # $t0 = a + b
        add    $t1, $a2, $a3    # $t1 = i + j
        sub    $v0, $t0, $t1    # f = $t0 - $t1
        jr     $ra              # retorna do procedimento

main:
        addi   $a0, $zero, 4     # inicializa 1º parâmetro (g)
        addi   $a1, $zero, 3     # inicializa 2º parâmetro (h)
        addi   $a2, $zero, 2     # inicializa 3º parâmetro (i)
        addi   $a3, $zero, 1     # inicializa 4º parâmetro (j)
        jal    leaf_example # chama o procedimento

%
```